

PROTOKOL

O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

Jméno:		Třída:	
Úloha:	F-III-6 Ověření platnosti Ohmova zákona		
Spolupracovník:		Hodnocení:	
Datum měření:			

Úkol: Ověřte platnost Ohmova zákona. Z naměřených voltampérových charakteristik určete odpor rezistoru.

Pomůcky:

Měření a zpracování:

1) rezistor č. 1

$\frac{U}{V}$										
$\frac{I}{mA}$										

odpor rezistoru (určený z grafu): R =

2) rezistor č. 2

$\frac{U}{V}$										
$\frac{I}{mA}$										

odpor rezistoru (určený z grafu): R =

Závěr: